

588ИР1, Н588ИР1

многофункциональный буферный регистр

Назначение

Микросхема 588ИР1 – многофункциональный буферный регистр, выполненный на основе планарной КМОП технологии. Микросхема предназначена для применения в аппаратуре с жестко ограниченным энергопотреблением и весогабаритными характеристиками. Диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °C

Обозначение технических условий

- бКО.347.367-07 ТУ

Корпусное исполнение

- корпус H09.28-1В для Н588ИР1
- корпус 4119.28-1.01 для 588ИР1

Таблица 1. Основные электрические параметры 588ИР1 и Н588ИР1 при $T_{окр. среды} = + 25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходной ток низкого уровня, мА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{OL} = 0,4 \text{ В}$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$, $U_{IL} = 0,8 \text{ В}$	I_{OL}	1,0	-
Выходной ток высокого уровня, мА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{OH} = (U_{cc} - 0,4) \text{ В}$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$, $U_{IL} = 0,8 \text{ В}$	I_{OH}	$ -0,6 $	-
Ток потребления, мкА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,4) \text{ В}$	I_{cc}	-	80
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выключено", мкА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$, $U_{OL} = 0,8 \text{ В}$	I_{OZL}	-	$ -300 $
Входной ток высокого уровня, мкА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$	I_{IH}	-	1,0
Входной ток низкого уровня, мкА, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IL} = 0,8 \text{ В}$	I_{IL}	-	$ -1,0 $
Время задержки распространения сигнала, нс, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,4) \text{ В}$, $U_{IL} = 0,4 \text{ В}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$	$t_{P(\overline{WR} - \overline{WRO})}$	-	80
Время задержки распространения сигнала, нс, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,4) \text{ В}$, $U_{IL} = 0,4 \text{ В}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$	$t_{P(\overline{RD} - \overline{RDO})}$	-	120
Выходное напряжение высокого уровня, В, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $I_{OH} = -0,4 \text{ мА}$, $U_{IL} = 0,8 \text{ В}$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$	U_{OH}	$U_{cc} - 0,4$	-
Выходное напряжение низкого уровня, В, при $U_{cc} = 5 \text{ В} \pm 10\%$, $U_{IL} = 0,8 \text{ В}$, $U_{IH} = (U_{cc} - 0,8) \text{ В}$, $I_{OL} = 0,8 \text{ мА}$	U_{OL}	-	0,4

Назначение выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
№1	Вход управления формированием/ контролем четности F / <u>CH</u>	№15	Вход сигнала “Инверсия” <u>IN</u>
№2	Вход сигнала выбора микросхемы <u>CS</u>	№16	Выход разряда информационной магистрали D2.7
№3	Вход сигнала “Запись” <u>WR</u>	№17	Выход разряда информационной магистрали D2.6
№4	Вход сигнала “Чтение” <u>RD</u>	№18	Выход разряда информационной магистрали D2.5
№5	Вход установки в состояние “логический 0” R	№19	Выход разряда информационной магистрали D2.4
№6	Вход разряда информационной магистрали D1.0	№20	Выход разряда информационной магистрали D2.3
№7	Вход разряда информационной магистрали D1.1	№21	Выход разряда информационной магистрали D2.2
№8	Вход разряда информационной магистрали D1.2	№22	Выход разряда информационной магистрали D2.1
№9	Вход разряда информационной магистрали D1.3	№23	Выход разряда информационной магистрали D2.0
№10	Вход разряда информационной магистрали D1.4	№24	Вход/ выход бита четности BIT
№11	Вход разряда информационной магистрали D1.5	№25	Выход сигнала “Чтение выполнено” <u>RDO</u>
№12	Вход разряда информационной магистрали D1.6	№26	Выход сигнала “Запись выполнена” <u>WRO</u>
№13	Вход разряда информационной магистрали D1.7	№27	Выход сигнала ошибки ER
№14	Общий вывод 0V	№28	Выход питания от источника напряжения U