

1. Микросхема K589ИК02

Микросхема K589ИК02 - центральный процессорный элемент (ЦПЭ), представляет собой 2-разрядную микропроцессорную секцию, которая:

- выполняет арифметические операции в двоичном дополнительном коде;
- выполняет логические функции И, ИЛИ, НЕ и исключающее ИЛИ;
- выполняет положительное и отрицательное приращения;
- выполняет сдвиг влево и вправо;
- выполняет проверку слова, части слова или одного разряда на 0;
- вырабатывает сигналы ускоренного переноса;
- обладает возможностью наращивания разрядности;
- имеет три типа шин входных данных, два типа шин выходных данных с тремя устойчивыми состояниями;
- имеет 40 типов микрокоманд.

Микросхема содержит 11 регистров общего назначения и один накопительный регистр, независимый регистр адреса ЗУ, однотактную схему синхронизации. Условное графическое обозначение микросхемы приведено на рис. 1, назначение выводов — в табл. 1, структурная схема показана на рис. 2.

Таблица 1

| | | CPE | | Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение выводов |
|----|-----|-----|-----|---------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 10 | CI | | R0 | 8 | | | |
| 9 | RI | | C0 | 7 | | | |
| 22 | M0 | | X | 5 | 1, 2 | I0, I1 | Входы |
| 21 | M1 | | Y | 6 | 3, 4 | K0, K1 | Входы |
| 1 | I0 | | A0 | 13 | 5, 6 | X, Y | Выходы |
| 2 | I1 | | A1 | 12 | 7 | C0 | Выход |
| 3 | K0 | | D0 | 19 | 8 | R0 | Выход |
| 4 | K1 | | D1 | 20 | 9 | R1 | Вход |
| 25 | F0 | | GND | 14 | 10 | C1 | Вход |
| 26 | F1 | | Ucc | 28 | 11 | EA | Вход |
| 27 | F2 | | | 12, 13 | A1, A0 | Выход | Разрешение адреса |
| 24 | F3 | | | 14 | GND | - | Адрес памяти |
| 17 | F4 | | | 15-17 | F6 - F5 | Входы | Общий |
| 16 | F5 | | | 24 - 27 | F3, F0 - F2 | | Коды микрокоманд |
| 15 | F6 | | | 18 | CLK | Вход | Синхронизация |
| 18 | CLK | | | 19, 20 | D0, D1 | Входы | Информация |
| 11 | EA | | | 21, 22 | M1, M0 | Входы | Информация |
| 23 | ED | | | 23 | ED | Вход | Разрешение данных |
| | | | | 28 | Ucc | - | Напряжение питания |

Рис. 1

Микросхема выполняет арифметические, логические, регистровые функции 2-разрядного микропрограммируемого центрального процессора. Данные от внешних источников (таких, как главная память, внешние устройства и т. п.) поступают в ЦПЭ по одной из трех входных шин. Данные от ЦПЭ передаются на внешние устройства по одной из двух выходных шин. Внутри ЦПЭ данные хранятся в одном из 11 регистров сверхоперативного ЗУ (СОЗУ) или в аккумуляторе. Данные от входных шин из регистров и аккумулятора поступают в арифметико-логическое устройство (АЛУ) через два внутренних мультиплексора А и В. Дополнительные входы и выходы служат для обеспечения распространения переноса, сдвигов и выбора микрокоманды.

Семь линий входной шины микрокоманд (F0-F6) декодируются внутри ЦПЭ для выборки функций АЛУ, выработки адреса СОЗУ и управления мультиплексорами А и В.

Входная шина M предназначена для передачи данных из внешней главной памяти в ЦПЭ. Данные с шины M поступают через внутренний мультиплексор на вход АЛУ. Входная шина I предназначена для передачи данных от внешних систем ввода/вывода в ЦПЭ. Данные с шины I поступают также на вход АЛУ через мультиплексор, но независимо от шины M. Разделение на две шины обеспечивает относительно малую загрузку шин памяти даже в том случае, если к шине I подключено большое число устройств ввода/вывода.

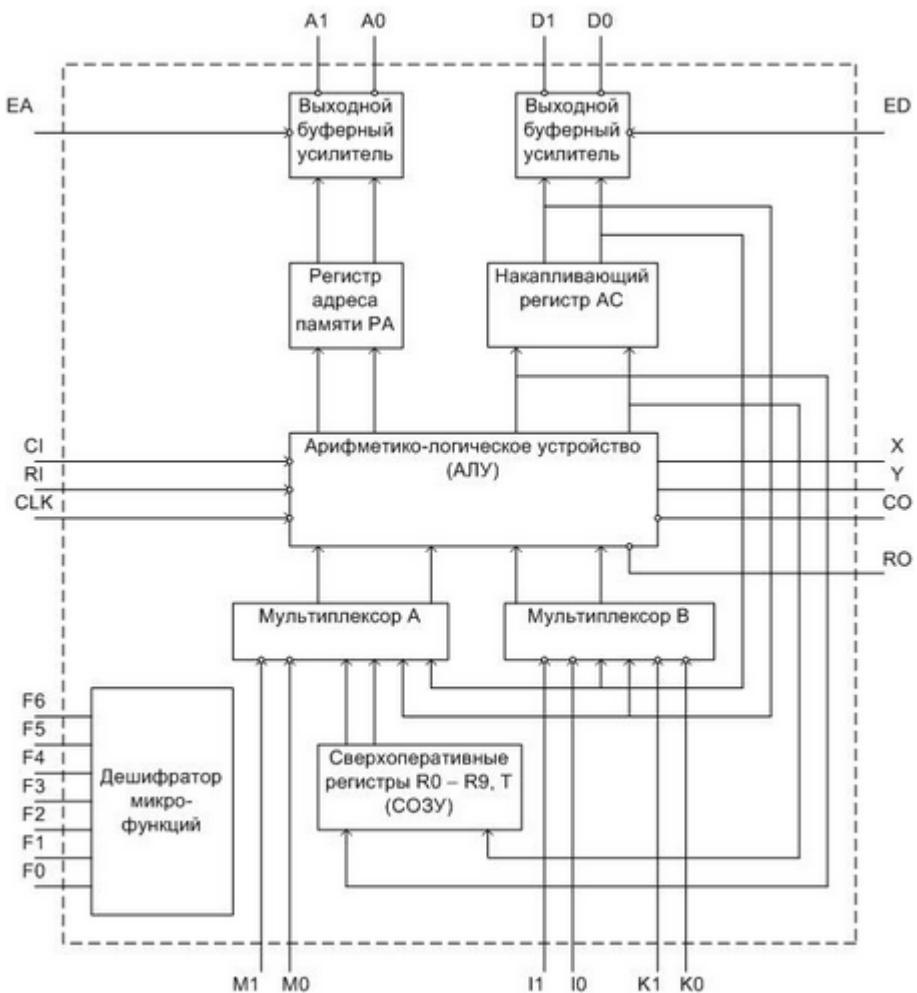


Рис. 2

При другом варианте использования шины входы I могут быть соединены внешним монтажом с одной из выходных шин для получения операции сдвига на несколько разрядов (например, на байт). В этом случае устройства ввода/вывода коммутируются внешними схемами на входы M . Сверхоперативное ЗУ содержит 11 регистров ($R0-R9$ и T). Данные с выхода СОЗУ поступают через внутренний мультиплексор на вход АЛУ, а с выхода АЛУ, в свою очередь, на вход СОЗУ. Для запоминания результата операции АЛУ в ЦПЭ имеется независимый регистр АС — аккумулятор. Выход аккумулятора связан через внутренний мультиплексор со входом АЛУ; кроме того, выход аккумулятора подключен к выходному буферному каскаду (на три состояния) для выдачи на выходную шину D . Обычно шина D используется для передачи данных во внешнюю главную память или внешние устройства ввода/вывода.

Мультиплексоры A и B выбирают данные для двух входов АЛУ в зависимости от данных на шине микрокоманд. На входы мультиплексора A подаются данные шины M , выход СОЗУ и аккумулятор, на входы мультиплексора B — данные шины I , аккумулятор и данные шины K . Данные на выбранном входе мультиплексора B всегда логически умножаются на содержимое соответствующего входа K для обеспечения гибкого маскирования и возможности проверки разрядов.

Арифметико-логическое устройство способно выполнять арифметические и логические операции, включая двоичное сложение в дополнительном коде, прибавление и вычитание, поразрядное логическое сложение и умножение, поразрядное исключающее ИЛИ—НЕ и М \ll поразрядное логическое дополнение. Результат операции АЛУ может быть записан в аккумулятор или в один из регистров СОЗУ. Для выполнения операции сдвига вправо выведены отдельные шины «Вход сдвига вправо» (Rl) и «Выход сдвига вправо» (RO). Линии входа и выхода переноса (Ci и CO) предназначены для обеспечения нормального распространения последовательного переноса. Данные на выходы CO и RO поступают через два буферных усилителя (на три состояния каждый), причем разрешается выдача либо только на CO , либо только на RO . Кроме того, стандартные выходы для схем ускоренного переноса Xh и Y позволяют получить ускоренный перенос для произвольной длины слова.

Возможность маскировать входы АЛУ при помощи шины K значительно увеличивает универсальность АЛУ. При неарифметических операциях схемы переноса используются для получения логической сборки ИЛИ всех разрядов слова с целью анализа на 0 результата операции или одного из регистров (например, микрокоманды ANR , ORR).

Таким образом, ЦПЭ обеспечивает гибкую проверку содержимого разрядов. Шина K используется также при арифметических операциях для маскирования частей обрабатываемых полей. Дополнительной функцией шины K является передача констант из микропрограмм в ЦПЭ. Состояния на выходах Xh и Y формируются в соответствии со следующим правилом: если обозначить информацию, поступающую на вход АЛУ с мультиплексора A , как $a1$, $a0$, а с мультиплексора B как $b1$ и $b0$, то в группах функций 0, 1, 2, 3 (описываются ниже) уравнения для Xh примут вид (с учетом того, что операция инвертирования происходит в мультиплексорах):

$$X = a1 * b1 \quad V = a0 * b0, \quad Y = a1 * b1 \quad V = (a1 \vee b1) * (a0 \vee b0).$$

В группах функций 4, 5, 6, 7 $K=1$, а X определяется из сравнения с нулем результата логической операции, причем $X=0$, если результат логической операции равен нулю.

Во всех случаях информация на выходе переноса CO определяется из уравнения $CO = C1 * Y \vee X * Y$.

Отдельный выход АЛУ поступает на регистр адреса памяти (РА) и с него через выходной буферный каскад (на три состояния) — на выходную шину A . Обычно РА и шина A используются для пересылки адресов во внешнюю главную память. Регистр РА и шина A могут быть использованы также для выборки внешнего устройства при выполнении операции ввода/вывода.

В каждом микроцикле на входы ФЦПЭ поступает микрокоманда. Она декодируется, мультиплексоры выбирают операнды, и АЛУ производит нужную операцию. По отрицательному фронту синхроимпульса результат операции АЛУ либо помещается в аккумулятор, либо записывается в выбранный регистр СОЗУ. Кроме того, в некоторых операциях результат операции АЛУ записывается в РА. Новая микрокоманда может быть подана только с положительным фронтом синхроимпульса. При внешнем управлении синхросигналом ЦПЭ синхроимпульс в микроцикле может быть пропущен, и так как схемы переноса, сдвига и ускоренного переноса не синхронизируются, то их выходы в этом такте могут быть использованы для выполнения ряда проверок данных в аккумуляторе и СОЗУ. При операциях в отсутствие синхросигнала содержимое регистров не изменяется.

Содержание выполняемой микрокоманды определяется функциональной (F-группой) и регистровой (F-группой) группами, которые задаются кодом по F-шине. F-группа определяется тремя старшими разрядами данных $F4-F6$, а R-группа — четырьмя младшими разрядами $F0-F3$.

R-группа 1 включает регистры $R0-R9$, T , AC и обозначается символом Rn , R-группа 2 и R-группа 3 содержат только регистр T и аккумулятор AC ; они обозначаются AT .

В большинстве случаев установка сигнала на входах шины K в 1 или 0 является соответственно либо выборкой, либо отсутствием выборки аккумулятора в данной микрокоманде. Мнемоника микрокоманд включена в каждое описание для справочных целей и может быть использована как язык микроассемблера.

В табл. 2 приведены статические, а в табл. 3 - динамические параметры микросхемы К589ИК02.

Таблица 2

| Параметр | Обозначение | Значения параметров [max, (min)] |
|---|-------------|----------------------------------|
| Ток потребления, мА | Icc | 190 |
| Входной ток низкого уровня при $U_{il} = 0,45$ В, мА: | | |
| для входов F0—F6, CLK, KO, K1, EA, ED | il | -0.25 |
| для входов I0, I1, RI, MI, MO | | -1.5 |
| для входа CI | | -40 |
| Входной ток высокого уровня при $U_{ih}=5,25$ В, мкА: | | |
| для входов F0—F6, CLK, KO, K1, EA, ED | IH | 40 |
| для входов I0, I1, RI, MI, MO | | 60 |
| для входа CI | | 180 |
| для входа C / Выходное напряжение низкого уровня, В | Uol | 0.5 |
| Выходное напряжение высокого уровня, В | Uoh | (2.4) |
| Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено» при $V_{ol} = 0,45$ В, мкА | Iozl | -100 |
| Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено» при $U_{on} = 5,25$ В, мкА | Iozh | 100 |

Таблица 3

| Параметр | Обозначение | Значение параметров | | |
|---|----------------|---------------------|----|----|
| Время цикла, нс | Tc | 100 | 70 | - |
| Длительность импульса, нс | tW | 33 | 20 | - |
| Время установления сигнала на входах относительно сигнала на входе CLK, нс: | | | | |
| на входах F0—F6 | tS (F-CLK, L) | 60 | 40 | - |
| на входах I0, I1, MO, MI, KO, K1 | St(1—CI.K. I.) | 50 | 30 | - |
| на входах RI, CI | tS(C1—CLK.L) | 27 | 13 | - |
| Время сохранения сигнала на выходах относительно сигнала на входе CLK, нс: | | | | |
| на входах F0—F6 | tH (CLK. H-F) | 5 | -2 | - |
| на входах I0, I1, MO, MI, KO, K1 | tH (CLK. L-J) | 5 | -4 | - |
| на входах RI, CI | tH (CLK. t-CI) | 15 | 2 | - |
| Время задержки распространения сигнала, не: от входов F0—F6 до выходов X, Y, R0 | tP (F-X) tP | - | 37 | 52 |
| от входов 10, 11, MO, MI, KO, K1 до выходов X, Y, R0 | tP(I—X) | - | 29 | 42 |
| от положительного фронта синхроимпульса CLK до выходов X, Y, R0 | tP (CLK, H—X) | - | 40 | 60 |
| от отрицательного фронта синхроимпульса CLK до выходов X, Y, R0 | tP (CI.K, L—X) | 20 | - | - |
| от положительного фронта синхроимпульса CLK до выхода CO | tP (CLK, H—CO) | - | 48 | 70 |
| от отрицательного фронта синхроимпульса CLK до выхода CO | tP (CLK, L—CO) | 20 | - | - |
| от входов F0—F6 до выхода CO | tP(F—CO) | - | 43 | 65 |
| от входов 10, 11, MO, MI, KO, K1 до выхода CO | tP (I-CO) | - | 30 | 55 |
| от входа CI до выхода CO | P(CI—CO) | - | 14 | 25 |
| от отрицательного фронта синхроимпульса CLK до выходов AO, A1, DO, D1 | P (CLK. L—AD) | 5 | 32 | 50 |
| Время задержки перехода от входов EA, ED до выходов AO, AI, DO, D1, нс | tDE(E-AD) | - | 12 | 25 |